



# *Módulo 3:*

## *División de frecuencias*

## Contenidos del módulo 3

---

- Implementación de circuitos de división de frecuencia, con relaciones:
  - $1/N$
  - $N/M$  ( $M$  fijo, 10 o 16)
  - Otros casos (*dual modulus*).
  - $N/M$  con cualquier  $N$  y  $M$  enteros
- Análisis de distribución del ruido de fase en divisores por relaciones no enteras.

# Divisores 1/M


- Se basan en contadores que reciclan cada M pulsos de reloj
- De usar contadores binarios con  $M=2^N$  el bit MSB tiene una frecuencia 1/M respecto a la frecuencia de entrada y relación de trabajo 50%
- Si  $M \neq 2^N$  la relación de trabajo puede no ser 50%, aunque si M es par un divisor M/2 seguido de uno por 2 garantiza una relación de trabajo del 50%.
- Dado que el factor de división siempre es el mismo, la frecuencia de la señal de salida es igualmente estable que la frecuencia de la señal de entrada.
- Para una frecuencia de entrada  $F_{in}$  el valor de frecuencia más próximo a  $F_{in}$  a la salida de un divisor entero es  $F_{out}=F_{in}/2$ , luego  $F_{out}=F_{in}/3$ , etcetera. Para bajos valores de M el salto de frecuencia  $F_{out}$  entre sucesivos valores de M es muy grande, y  $F_{out}$  disminuye a medida que M crece. Si se realizan gráficos de  $F_{out}=f(M)$  o de  $F_{out}=f(M)$  éstos son hiperbólicos.

## Divisores N/M: los “rate multipliers”

- Un “**rate multiplier**” es un circuito sincrónico que permite obtener una frecuencia de salida proporcional a la frecuencia de entrada  $F_{in}$  pero que varía linealmente en función de  $N$ , es decir  $F_{out} = F_{in} \times N / M$ , para un numerador variable  $N=0,1,\dots,M-1$ , y un divisor  $M$  fijo.
- La división de  $F_{in}$  se hace insertando o quitando pulsos para mantener un ritmo de pulsos de salida *lo más uniforme posible* (esta es una desventaja respecto a los divisores enteros y parcialmente similar a lo que sucede en los divisores fraccionarios de doble módulo)
- Es usual encontrar **rate multipliers** donde  $M=10^K$  llamados **decimal rate multipliers** y otros donde  $M=2^K$  llamados **binary rate multipliers**. Por ejemplo:
  - CD4089 o SN7497 *cascadeable Binary Rate Multiplier*
  - CD4527 o SN74167 *cascadeable Decimal Rate Multiplier*
- En un CD4089 ( $M=16$ ), para una dada  $F_{in}$  la  $F_{out}$  más próxima es  $(15/16) \cdot F_{in}$ , luego  $(14/16) \cdot F_{in}$ , luego  $(13/16) \cdot F_{in}$ , etc ... es decir un control lineal de la frecuencia
- En muchas aplicaciones digitales este “clock de período desperejo” no genera ningún problema, en tanto  $F_{max}$  del circuito sea igual o mayor a  $F_{in}$

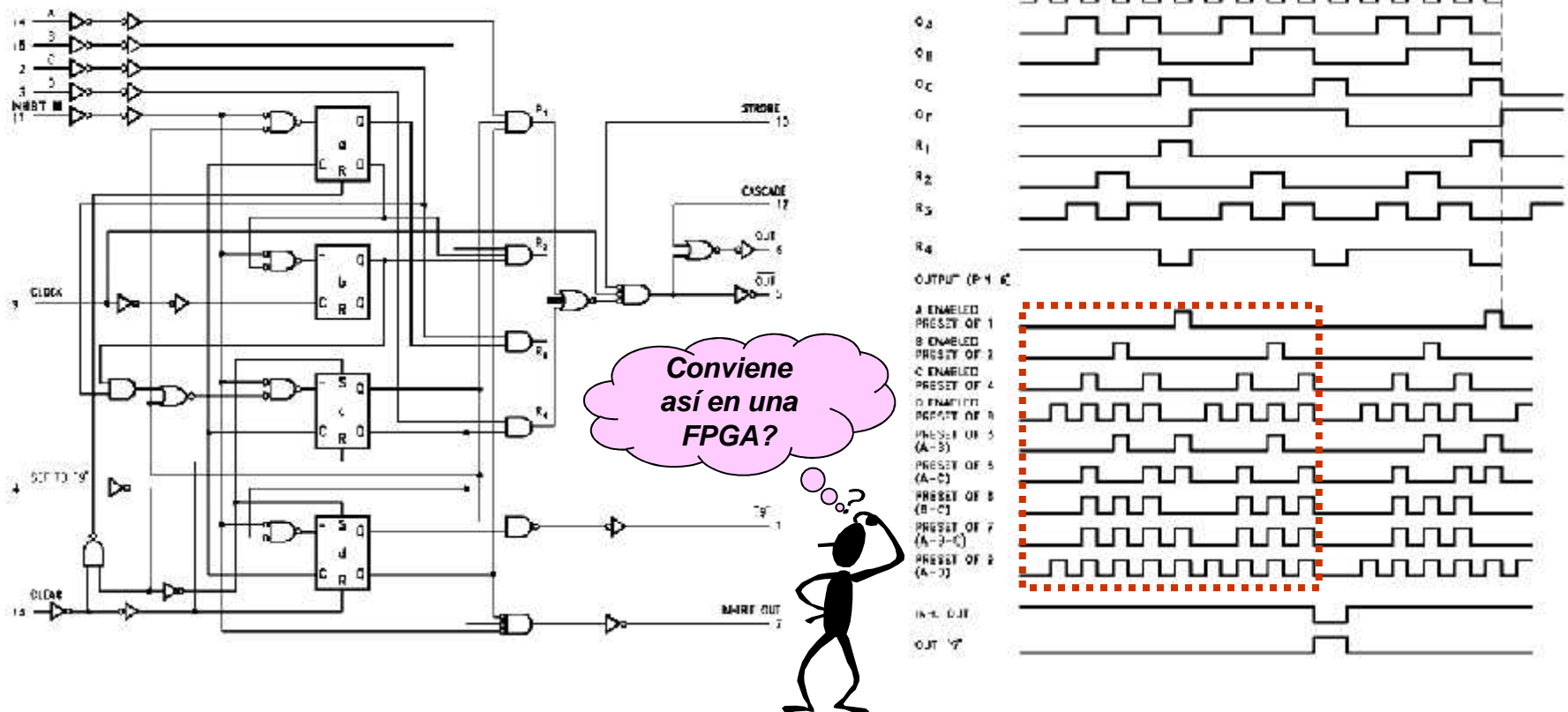
# Divisores mediante “rate multipliers”: el **CD4527**

- La figura muestra la arquitectura interna de un CD4527 y los circuitos adicionales para relizar su conexión en cascada. La figura de la derecha muestra cómo en la salida OUT es sacado uno o más pulsos de la señal de reloj de entrada


 
# Divisores “dual modulus”

- ❑ Usados en RF para lograr mejor discriminación al dividir frecuencias que la de un divisor  $1/M$ . Emplea 3 divisores:
  - ❑ un divisor de alta frecuencia que divide la frecuencia de entrada por dos posibles valores sucesivos ( $M$  o  $M+1$ )
  - ❑ un divisor operando a la frecuencia más lenta de salida, que divide la frecuencia de salida por un factor  $N$
  - ❑ un divisor decreciente operando a la frecuencia más lenta de salida, que divide la frecuencia de salida por un factor  $A$  (donde  $A \leq N$ ) pero que al llegar a cero queda detenido para reiniciarse sólo cuando reinicia el divisor por  $N$ . Este divisor genera una señal de control hacia  $M/M+1$  cuando está contando (caso en que el primer divisor divide por  $M+1$ ) o en cero (caso en que el primer divisor divide por  $M$ )



Cada  $N$  ciclos de  $f_{out}$ :

- $A$  ciclos corresponden a  $M+1$  pulsos de reloj de entrada por ciclo
- $(N-A)$  ciclos corresponden a  $M$  pulsos de reloj de entrada por ciclo

$$f_{in}/f_{out} = (A*(M+1) + (N-A)*M)/N$$

$$f_{in}/f_{out} = (N*M + A) / N$$

$$f_{in}/f_{out} = M + A/N$$

parte entera

parte fraccionaria

## Otra visión del “dual modulus”

- ❑ En ciertas aplicaciones es necesario contar con más de una señal de reloj, y si esto es inevitable es ideal que ambos relojes sean coherentes, para evitar metaestabilidades
- ❑ Una posible solución es usar un reloj básico muy veloz cuya frecuencia sea el **Mínimo Común Múltiplo (MCM)** de las señales deseadas, y dividir esa señal con distintos divisores para lograr los relojes deseados, que operan como “enables”
- ❑ Por ejemplo, de desearse dos señales de 2,048MHz y de 2,240 MHz (cuya relación racional es 32/35) una opción es:
  - ❑ seleccionar un reloj maestro de 71,680MHz (MCM de 2048 y 2240)
  - ❑ dividirlo por 35 para generar 2,048 MHz
  - ❑ dividirlo por 32 para generar 2,240 MHz
- ❑ Si el reloj maestro requerido resulta de frecuencia demasiado alta, la alternativa puede ser usar divisores fraccionarios. Por ejemplo, usar 17,920 MHz y
  - ❑ **dividirlo por 8,75** para generar 2,048 MHz
  - ❑ dividirlo por 8 para generar 2,240 MHz


*Divisor por 8,75?  
Cómo? Es posible?*




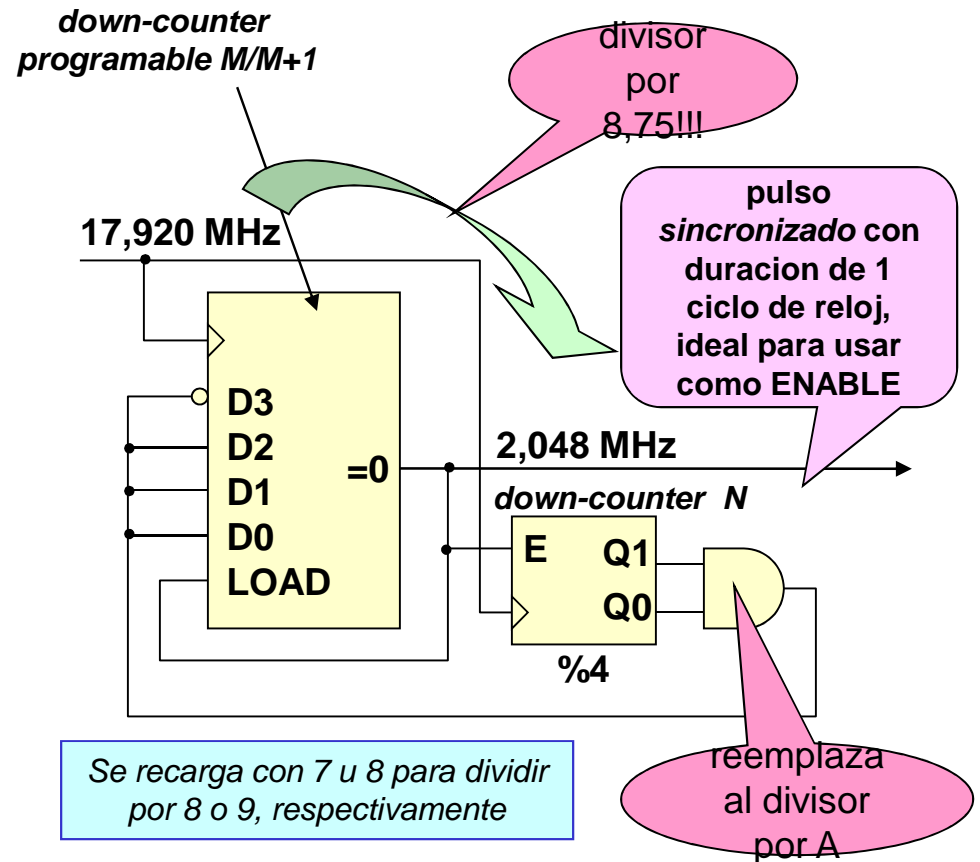
## Otra visión del “dual modulus”

- ❑ Un divisor entero de frecuencias divide la señal de entrada siempre por el mismo número entero
- ❑ Un divisor fraccionario de frecuencias divide la señal de entrada por uno de dos posibles números enteros sucesivos (**dual modulus**)
- ❑ Cuántas veces divide por uno o por el otro determina el factor de división promedio
- ❑ Por ejemplo, para dividir por 8,75 basta de cada cuatro veces dividir tres veces por nueve y una vez por ocho
- ❑  $(3 \times 9 + 1 \times 8) / 4 = 8,75$
- ❑ Para el ejemplo del dual modulus sería  $M=8$ ,  $N=4$ ,  $A=3$



**Similar al Dual Modulus**  
**Diseñar el circuito en VHDL y simularlo**




# Divisores de frecuencia con factores fraccionarios arbitrarios

- ❑ Si se desea diseñar un divisor por un número fraccionario cabe como posibilidad que la parte fraccionaria sea o no periódica. Por ejemplo dividir por 8,75 tiene una parte fraccionaria (0,75) no periódica, pero dividir por  $4,25\overline{5757575757}$  tiene parte fraccionaria con una parte no periódica (el 2) seguida de una parte periódica ( $57\ 57\ 57\ 57\ 57\ldots$ )
- ❑ Dado un factor de la forma  $N,A..B\overline{C..D}$  (factor de división con una parte  $A..B$  no periódica seguida de una parte  $\overline{C..D}$  periódica, es posible expresar la parte fraccionaria como un cociente de enteros  $(A..B\overline{C..D} - A..B)/M$ , donde  $M$  es un número con tantos nueves como dígitos tenga el campo periódico  $\overline{C..D}$  seguido a derecha por tantos ceros como dígitos tenga el campo no periódico  $A..B$ .
- ❑ El factor de división  $4,2\overline{57\ 57\ 57\ 57\ldots}$  puede ser expresado como:

$$4 + (257 - 2)/990 = 4 + 255/990 = 4 + 17/66$$

 el divisor por 4,25757575 puede solucionarse con un divisor de doble módulo que, cada 66 veces que recicla, en 17 veces divida por 5 y en 49 por 4!!! Es decir, un divisor down programable de 3 bits y uno up fijo de 7 bits y modulo 66 (dual modulus con M=4, N=66, A=17)



# Un primer fractional divider en VHDL

```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
```

```
ENTITY fractdiv IS PORT (
  reloj : IN std_logic; sali : OUT std_logic);
END fractdiv ;
```

```
ARCHITECTURE a OF fractdiv IS
```

```
  SIGNAL div8 : std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
  SIGNAL div66 : std_logic_vector (6 DOWNTO 0);
  SIGNAL men17 : std_logic;
```

```
BEGIN
```

```
  men17 <= '1' WHEN div66 < 17 ELSE '0';
```

```
  PROCESS (reloj) IS BEGIN
```

```
    IF (reloj = '1') THEN
```

```
      IF (div8 = 0) THEN
```

```
        IF (men17 = '1') THEN div8 <= "100"; ELSE div8 <= "011"; END IF;
```

```
        IF (div66 < 65) THEN div66 <= div66 + 1; ELSE div66 <= (OTHERS => '0'); END IF;
```

```
      ELSE div8 <= div8-1;
```


```
      END IF;
```

```
    END IF;
```

```
  END PROCESS;
```

```
  sali <= div8(1);
```

```
END a;
```

 

Mejora posible: como distribuir mejor las divisiones por 5 y por 4 ?

# El fractional divider mejorado

```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
```

```
ENTITY fractdiv IS PORT (  
    reloj : IN std_logic; sali : OUT std_logic);  
END fractdiv ;
```

```
ARCHITECTURE a OF fractdiv IS  
    SIGNAL div8 : std_logic_vector (2 DOWNTO 0);  
    SIGNAL div66 : std_logic_vector (6 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (reloj) IS BEGIN
```

```
        IF (reloj = '1') THEN
```

```
            IF (div8 = 0) THEN
```

```
                IF (div66(1 DOWNTO 0) = "00") THEN div8 <= "100"; ELSE div8 <= "011"; END IF;
```

```
                IF (div66 < 65) THEN div66 <= div66 + 1; ELSE div66 <= (OTHERS => '0'); END IF;
```

```
            ELSE div8 <= div8-1;
```


```
            END IF;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
    sali <= div8(1);
```


```
END a;
```

 

*Si cuento los múltiplos de 4 que caben en un número de 0 a 65 tengo justo 17!!!: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64*  
*Aunque..entre 64..65..0 hay solo un periodo de separacion, y en todos los otros casos 3*


*Este comportamiento es MUCHO mejor que el de un prescaler dual modulus!!  
 Se podrá mejorar aún más esta distribución?*
 
# Cómo no acumular error de fase y distribuir la división entre $N$ y $N+1$ ?



- ❑ En un divisor de doble módulo (4 o 5 en el ejemplo previo) es inevitable el “ruido de fase” (*jitter*) debido a que ambos períodos son de distinta duración ( $N$  y  $N+1$ ). Es deseable la distribución uniforme de los ciclos “ $N+1$ ” entre los ciclos “ $N$ ” para que el error de fase sea el mínimo posible ( $\pm 1/2$  ciclo de reloj).
- ❑ En el ejemplo del divisor fraccionario se vió que cada 66 pasajes por cero del divisor por  $N/N+1$  en 17 casos había que dividir por  $N+1=5$  y en los 49 casos restantes por  $N=4$
- ❑ Si imaginamos tener que dibujar una recta que cada 66 incrementos enteros en el eje  $X$  realice 17 incrementos enteros en el eje  $Y$ , podríamos decir que cada vez que  $Y$  se incrementa nuestro divisor debe dividir por 5, y cuando no se incrementa el divisor debe dividir por 4
- ❑ Y en esta recta el error de la aproximación (puntos rojos) a la recta real (verde) debe estar entre  $\pm 1/2$
 
# El Algoritmo de Bresenham para optimizar divisores fraccionarios



- ❑ Para lograr la distribución uniforme de los ciclos “N+1” entre los ciclos “N” y hacer que el error de fase sea el mínimo posible ( $\pm \frac{1}{2}$  ciclo de reloj), puede emplearse una variación de un algoritmo usado en “*computer graphics*” para dibujar líneas, llamado **Algoritmo de Bresenham**.

La ecuación  $y = f(x)$  de un segmento de recta entre dos puntos **A** y **B**, definidos por sus coordenadas  $A=(x_0, y_0)$  y  $B=(x_1, y_1)$  está dada por:

$$y = y_0 + m.(x - x_0) \quad \text{para} \quad x_0 \leq x \leq x_1$$

Donde la pendiente  $m = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$

Si  $x$  sólo toma valores enteros, una realización en C de una función que grafique el segmento es:

```
void drawseg (int x0, int y0, int x1, int y1) {
    int x = x0;
    float y = y0;
    float dx = x1 - x0;
    float dy = y1 - y0;

    set(x, (int)y);
    while(x != x1){
        x++;
        y += dy/dx;
        set(x, (int)(y + 0.5));
    }
}
```

División, Suma y Redondeo:  
Operaciones en punto flotante!!

Actualizo **y** en forma incremental sumándole **m**

# El Algoritmo de Bresenham para optimizar divisores fraccionarios

- Inicializa  $\Delta y = -0$  y en cada incremento de "x" al valor de "y" se suma m ( $dy/dx$ ).
- En vez de hacer eso se puede llevar por separado la parte entera de "y" y el error "Delta y" entre esa parte entera y el valor exacto de "y". Si Delta y supera +0,5 se suma 1 a la parte entera de "y" y se resta 1.0 al error Delta y
- Pero ...
- puedo inicializar  $\Delta y = -1$  y tomar decisiones si supera 0 .. O mejor aún
- Si al error Delta y lo multiplico por  $2 \cdot dx$ :
  - Se lo inicializa con  $-2 \cdot dx$  (en vez de  $-1$ )
  - Se lo incrementa en  $2 \cdot dy$  (en vez de m)
  - Si corresponde, se le resta  $2 \cdot dx$  (en vez de 1)
- Efecto: todas las operaciones son sumas y restas con enteros. Este es el **Algoritmo de Bresenham**

```
void drwl(int x0, int y0, int x1, int y1){
    float dx, dy, Delta_y = -0.5;
    int x=x0,y=y0; dx=(x1 - x0); dy=(y1 - y0);
    set(x,y);
    while(x != x1){
        x++;
        Delta_y += dy/dx;
        if(Delta_y > 0){ Delta_y--; y++;}
        set(x,y);
    }
}
```

Operaciones en punto flotante!!

```
void bresl(int x0, int y0, int x1, int y1){
    int dx, dy, Delta_y, x = x0, y = y0;
    int dx2 = -2*(x1-x0), dy2 = 2*(y1-y0);
    Delta_y = dx2;
    set(x,y);
    while(x != x1){
        x++;
        Delta_y += dy2;
        if(Delta_y > 0){ Delta_y -= dx2; y++;}
        set(x,y);
    }
}
```

Todo es en punto fijo!!!!


# El Algoritmo de Bresenham para optimizar divisores fraccionarios

```
void bres2(int x0, int y0, int x1, int y1){
    int inct, incf, dx, dy, Dy, x = x0, y = y0;
    dx = x1 - x0; dy = y1 - y0;
    inct = 2*dy; incf = 2*(dy - dx);
    Dy = -dx + 2*dy;
    set(x,y);
    while(x != x1){ x++;
        if(Dy > 0){ Dy += incf; y++; }
        else      Dy += inct;
        set(x,y);
    }
}
```

*Divido por N+1*

*Divido por N*

 - ❑ El incremento constante en cada ciclo de **Dy += 2\*dy** puede ponerse dentro del IF generando un IF..ELSE que es un multiplexor que suma a **Dy** uno entre dos valores constantes
- ❑ En el divisor por **4,25757575 = 4 + 17/66** no importan los valores iniciales, ni es necesario multiplicar por 2 para el redondeo, entonces **dx=66, dy=17, inct = +17, incf = -49**



*El acumulador puede ir desde -49 hasta +16  
Con 7 bits tengo -64 a +63*

*Diseñar el circuito en VHDL y simularlo*




# Uso de PLLs para obtener relaciones de frecuencias

- Un PLL (**Phase Locked Loop**) es un circuito realimentado que emplea un detector de frecuencia y fase (PFD), un filtro compensador pasabajos (LF), un oscilador controlado por voltaje (VCO) y varios divisores
- En condiciones estables la relación entre las frecuencias de salida y de entrada queda definida por

$$f_{out} = f_{in} \left( \frac{M}{N * C} \right)$$

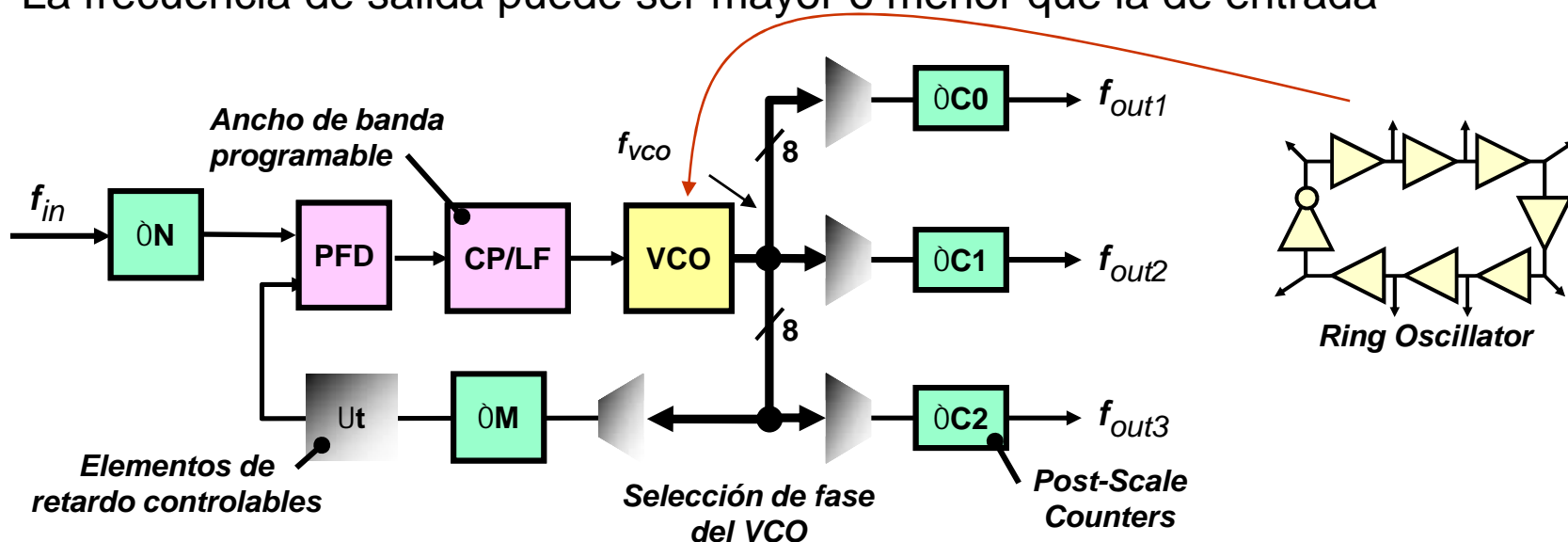
- La frecuencia de salida puede ser mayor o menor que la de entrada



 
# Circuitos PD/PFD para PLLs

- ❑ El PD (**Phase Detector**) más simple es una compuerta XOR, sirve para señales de relación de trabajo 50% y permite mantener 90% de diferencia de fase
- ❑ Un PFD (detector de fase y frecuencia) controla a un VCO para realizar el ajuste grueso de frecuencia. Con esto se lleva la frecuencia de recepción dentro de un margen de tolerancia de la del transmisor.

Y una vez en frecuencia permite el control de fase




 **Diseñar el circuito en VHDL y simularlo**



El venerable MC4044 incluía un simple detector de fase (salidas U2 y D2) y un detector de frecuencia/fase (salidas U1 y D1)
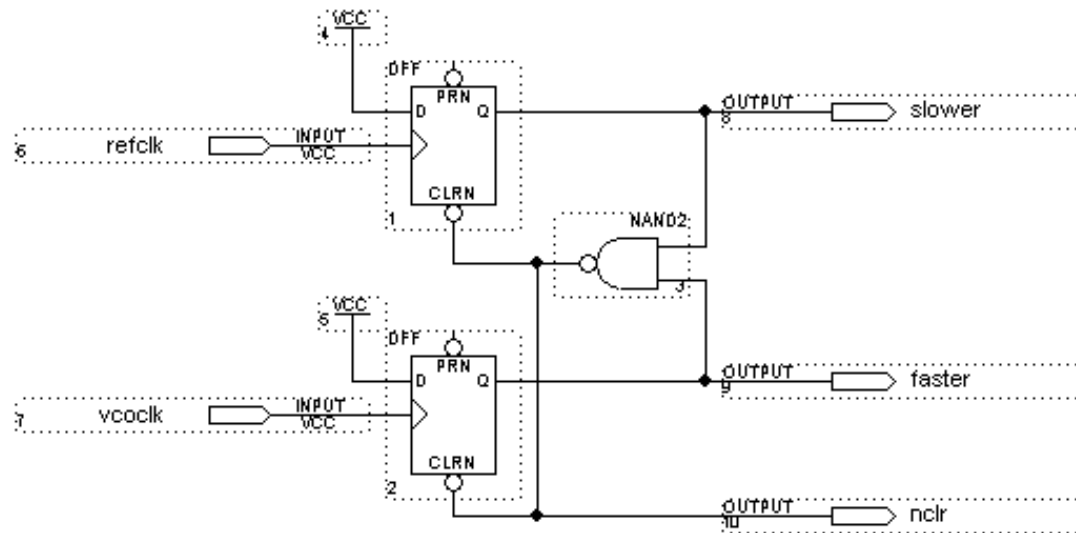
# Circuitos PFD para PLLs aptos para FPGAs




- El esquema básico de un PFD, es el de la figura
- Pasa a un estado conocido a partir del momento en que dos flancos de la señal más rápida entran dentro de un ciclo de la más lenta
- Si **refclk** > **vcoclk** en **slower** aparecen pulso mínimos, en cambio en **faster** aparecen pulsos de mayor duración, que se hacen minimos mientras que ambos relojes están en fase

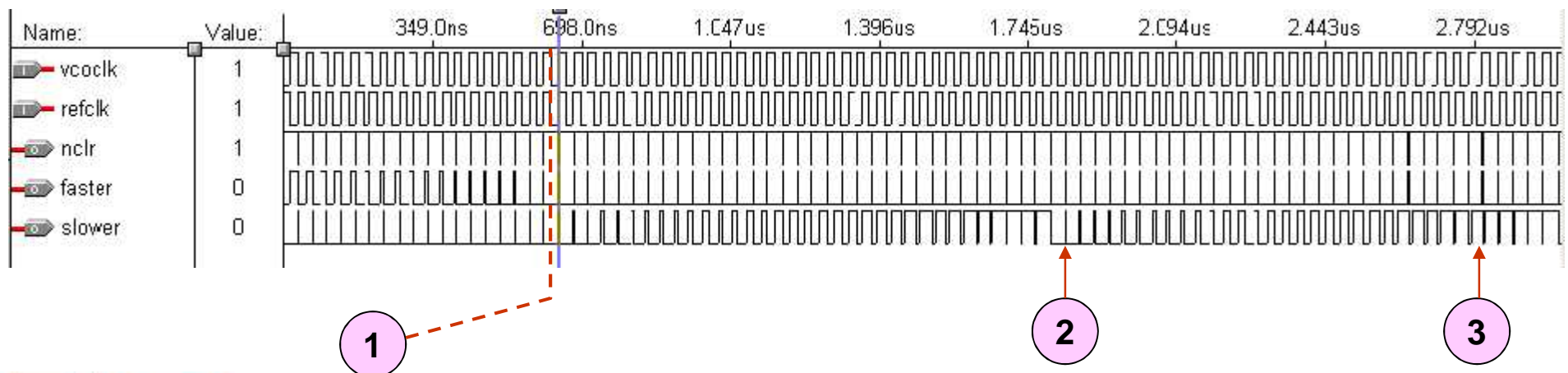
# Circuitos PFD para PLLs

Se muestra la sincronización y posterior funcionamiento de detección de frecuencia y fase

- ❑ Hasta (1) el proceso está desincronizado
- ❑ En (1) se produce que dos flancos de la señal **refclk**, de mayor frecuencia, entran dentro de un período de **vcoclk**, más lenta, y el circuito se sincroniza
- ❑ A partir de allí **faster** sólo genera pulsos mínimos, mientras que **slower** genera señales de valor medio significativo, indicando que el vco opera a menor frecuencia que la referencia
- ❑ La señal **slower** se hace mínima cuando ambos relojes están con error de fase positivo mínimo (2) y máxima cuando el error de fase positivo es máximo (3), con lo que no sólo controla frecuencia sino enganche de fase entre ambos relojes


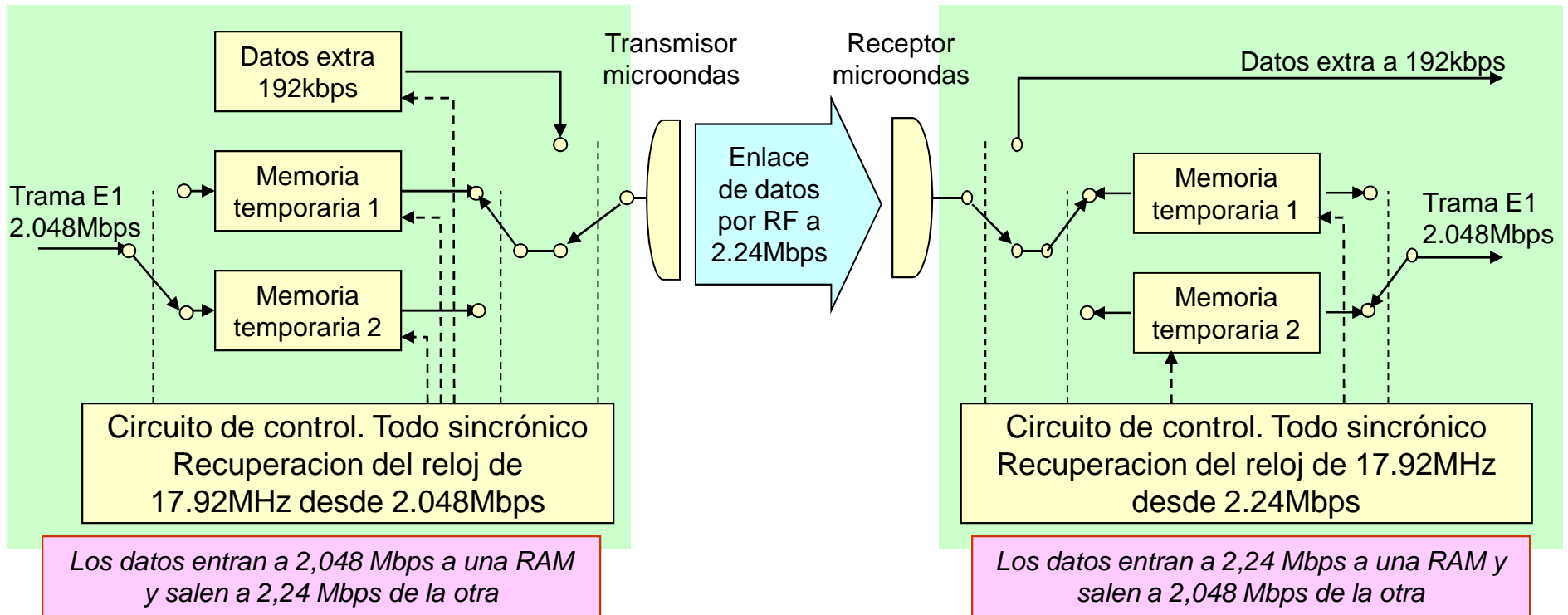
# Ejemplo: uso de relojes coherentes con divisores fraccionarios



- ❑ Corresponde a un problema real de un enlace de telefonía (una trama digital E1) a través de microondas
- ❑ El canal auxiliar de datos de 192kbps permite agregar información de servicio (voz y datos) para el mantenimiento del sistema, en forma transparente al enlace telefónico
- ❑ El uso de memorias internas de las FPGAs, de divisores coherentes fraccionarios, y de sistemas de sincronización facilita el diseño en la FPGA

# Ejercicio práctico


El problema a considerar consiste en el diseño de un circuito que recibe dos señales del mundo externo:

- Un reloj de 2,048MHz
- Datos a 2,048Mbps sincronizados con ese reloj

Usando un reloj interno con una frecuencia aproximada a 72 MHz se deben diseñar los sincronizadores y recuperadores de reloj que permitan generar:

- Las señales de Datos y Reloj de entrada sincronizados con el reloj interno, a fin de evitar posteriores metaestabilidades
- Un reloj de 17,92MHz (en realidad  $35/4$  veces la frecuencia del reloj de entrada)
- Un reloj de 2,240MHz (relacion  $35/32$  veces la frecuencia del reloj de entrada)

 ***Todo el circuito debe operar en modo sincrónico usando el reloj de 72MHz***



# Ejercicio práctico: una posible arquitectura

