



Módulo 1: Problemas básicos de interfase

La metaestabilidad


Contenidos del módulo 1

- Qué es la metaestabilidad.
- Influencia en los tiempos de conmutación de dispositivos de memoria.
- Sincronización de señales asíncronas (estrategias para acotar los eventuales problemas de metaestabilidad).
- Detección sincrónica de transiciones de señales asincrónicas.
- Diseño digital robusto ante fenómenos de metaestabilidad.

EL PROBLEMA básico de interfase: la metaestabilidad

El primer problema a considerar al diseñar una interfase es la metaestabilidad. Hay varios ejemplos que pueden ser usados para comprender el problema:

 
- ✓ el péndulo invertido, en la posición marcada en rojo
- ✓ el buffer NO-INVERSOR realimentado, cuando se lo lleva al potencial de cruce y se lo deja alibre
- ✓ el latch RS, cuando las dos entradas de control ($/S$ y $/R$) son subidas simultáneamente



Flip flop Edge Triggered


El flip flop activado por flanco repite el problema de metaestabilidad cuando hay simultaneidad entre el cambio del reloj y la entrada de datos

- En el caso de la figura, si la señal de datos (D) va a '1' al mismo tiempo que el reloj (CP) va a '1', el latch formado por las compuertas 1+2 entra en situación metaestable.
- Estos procesos de metaestabilidad están relacionados entre si por el vínculo de la compuerta 3 a la 2 (con dos retardos de compuerta respecto a la señal D), y hacen imprevisible cuál de las señales de control del latch de salida (S y R) será la última activa

 

Habr  problemas de metaestabilidad referidos a PRESETn y CLRn?

Flip flop Edge Triggered

 

Name	Type	0 20 40
D	bit	
CP	bit	
s1	bit	
s2	bit	
s3	bit	
s4	bit	
s5	bit	
s6	bit	

ENTITY ffd IS
END ENTITY ffd;

ARCHITECTURE a OF ffd IS
 CONSTANT td1, td2, td3, td4 : time := 2000ps;
 CONSTANT td5, td6 : time := 2000ps;
 signal D,CP: bit := '0';
 signal s1,s2,s3,s4,s5,s6 : bit := '0';
 BEGIN
 s1 <= NOT(s2 AND D) after td1;
 s2 <= NOT(CP AND s1 AND s3) after td2;
 s3 <= NOT(CP AND s4) after td3;
 s4 <= NOT(s1 AND s3) after td4;
 s5 <= NOT(s3 AND s6) after td5;
 s6 <= NOT(s5 AND s2) after td6;
 D <= '0', '1' after 100ns;
 CP <= '0', '1' after 100ns;
 END ARCHITECTURE a;

Simular y verificar otras posibles condiciones de metaestabilidad
Qué sucede si los td[1:6] son todos diferentes?

EL PROBLEMA básico de interfase: la metaestabilidad

El primer problema a considerar en el diseño de una interfase es la metaestabilidad



La **METAESTABILIDAD** es un fenómeno inevitable producido cuando no se respetan los tiempos de Setup t_s y de Hold t_h en la entrada de datos de un flipflop “edge triggered” respecto a la señal de reloj

Este problema introduce dos efectos:

- incertidumbre sobre el valor que aparece en la salida Q
- un mucho mayor tiempo de propagación clock_to_output (t_{coM}) que el t_{co} cuando los tiempos t_s y t_h han sido respetados

Cuando es inevitable se resuelve mediante dos flipflops que opera con un reloj con $t_{clk} > t_{coM} + t_{su}$

Porqué???

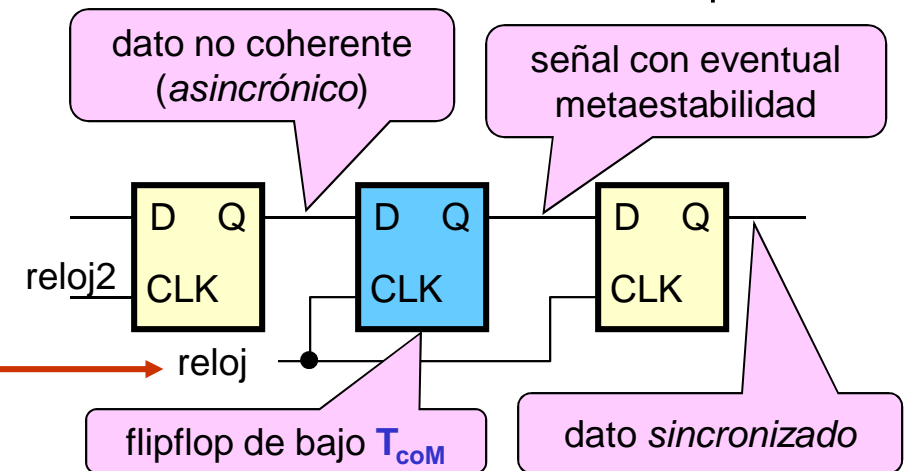 

EL PROBLEMA básico de interfase: la metaestabilidad



En (*) se detalla un banco de prueba para medir el problema de la metaestabilidad

En este banco la salida de un generador es pasada por dos cadenas de demora,

- una fija (T2)
- otra variable (T1), donde T1 puede variar de $T1 < T2 - T_{setup}$ a $T1 > T2 + T_{hold}$

Y con ellas se excita un flipflop 74HC74.

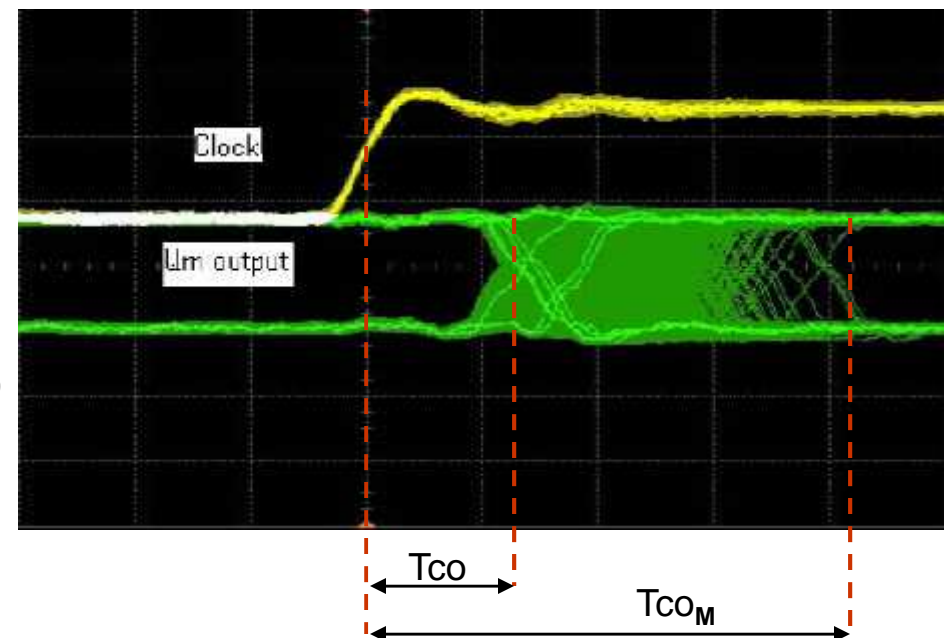 
Se evidencia cómo el tiempo T_{co} de algo más de un cuadro se llega a triplicar al ocurrir la metaestabilidad.



(*) <http://www.siu.edu/~gengel/pdf/MeasuringMetastability.pdf>

Forzando la metaestabilidad

 En (*) se detallan formas de medir la metaestabilidad y estimar el MTBF de sincronizadores



El integrador lleva al circuito a una situación donde la cantidad de '1' y '0' en la salida es pareja, lo que corresponde a la situación de indeterminación


(*) http://tima.imag.fr/conferences/async/Technical_Program/Monday/Session_1/David_Kinniment_talk_1_11h00.pdf

Problemas básicos de interfase: detección de flancos

- ❑ En muchos casos una señal externa *asíncrona* debe actuar en uno de sus flancos sobre algún circuito interno como clear, preset o reloj.
- ❑ En esos casos se usan circuitos de detección y sincronización de flancos, para adaptar la señal externa al dominio de un único (en lo posible) reloj interno, usándola como clear o preset sincrónico, o como enable.
- ❑ Estos sólo sirven si el evento externo es de mucha menor velocidad que el reloj interno
- ❑ La ecuación lógica del bloque combinatorio marcado en verde define la operación:
 - ❑ deteccion flanco + : $D3 \leq Q1 \text{ AND NOT } Q2$
 - ❑ deteccion flanco - : $D3 \leq Q2 \text{ AND NOT } Q1$
 - ❑ deteccion de ambos flancos: $D3 \leq Q1 \text{ XOR } Q2$
- ❑ La ecuación a cumplir es:

$$T_{coM} + T_{comb} + T_{setup} < T_{reloj}$$

1 2 3

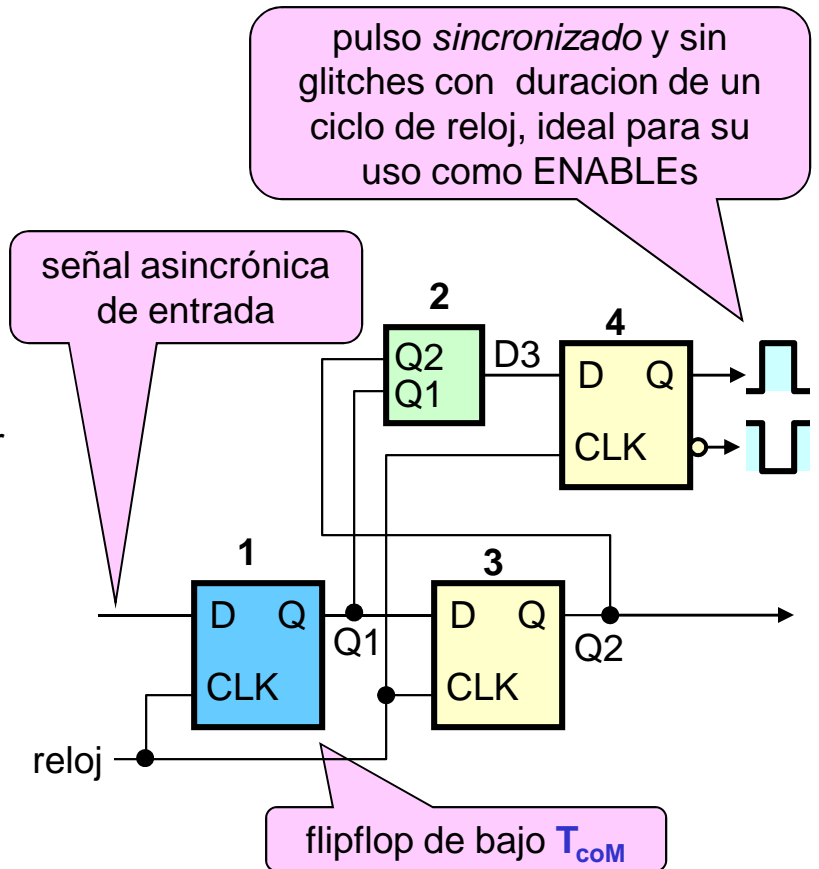


Diseñar el circuito en VHDL y simularlo

Y si no quiero limitar mi frecuencia interna?

- Cómo hago si deseo que Fclk sea más rápido, para no tener que esperar $T_{coM} + T_{setup}$???
- Aprovecho que los flipflops cuentan con señal de Enable
- Y a los dos primeros flipflops del sincronizador los habilito cada DOS ciclos de reloj
- La señal de salida del flipflop celeste dispone ahora de $2 \times T_{reloj}$ para estabilizarse
- Es decir, ahora debe cumplirse:

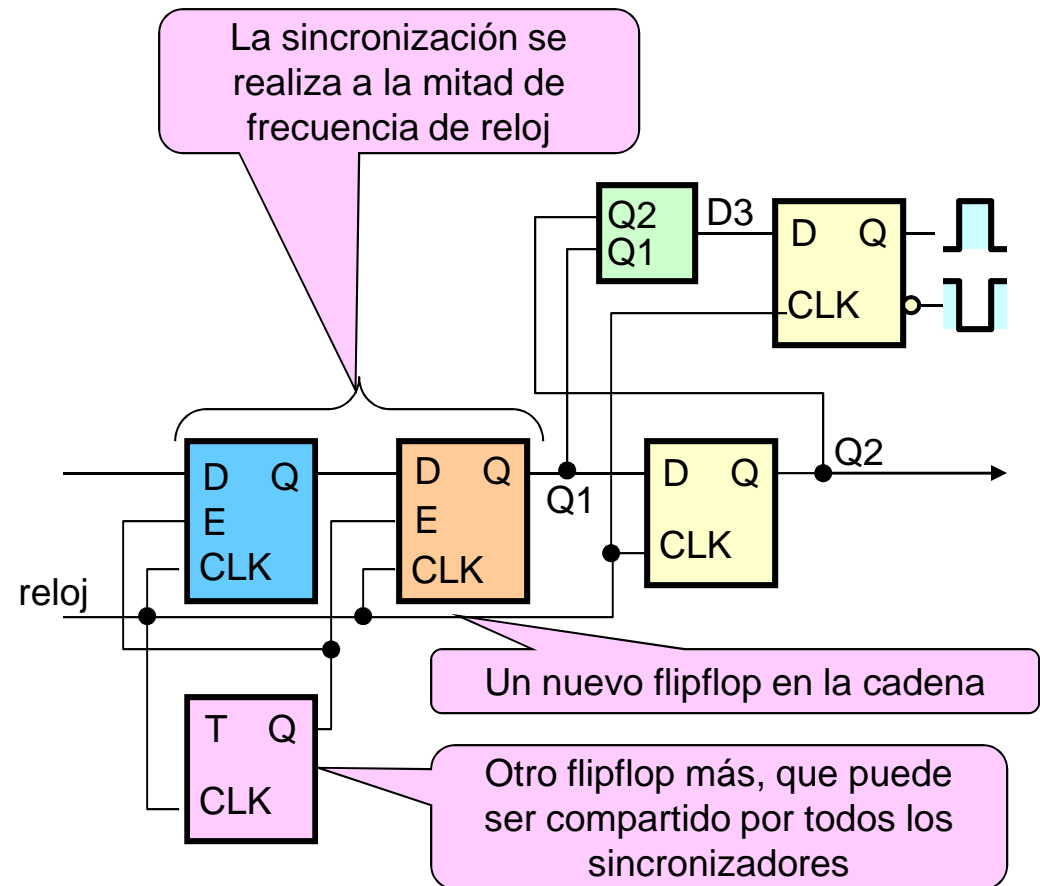
$$T_{coM} + T_{setup} < 2 \times T_{reloj}$$



Diseñar el circuito en VHDL y simularlo


Un ejemplo: una solución “naif” y la solución realista

 - Tengo una señal de reset y una señal de reloj externas, y deseo contar los pulsos de reloj que se producen y hacer accesible esa cuenta a circuitos internos que operan a mucha mayor velocidad




Un ejemplo: una solución “naif” y la solución realista

 - Problemas:
 1. Reset (aclr) es asincrónica respecto a Reloj (clock) del LPM_COUNTER, por lo que su accionamiento sin respetar T_{setup} y T_{hold} puede generar comportamientos indeseados en el contador
 2. Las salidas del contador son asincrónicas respecto a Fclk, por lo que el uso de las salidas del contador por el RESTO DEL CIRCUITO está sujeto a problemas de metaestabilidad



Un ejemplo: una solución “naif” y la solución realista

 La solución correcta elimina las metaestabilidades y asincronismos






Analizar las ventajas

***Diseñar el circuito en VHDL y simularlo
Cómo modificar el circuito de reset si en los registros
internos se desea usar los CLRn asincrónicos??***

   Problemas básicos de interfase: conmutación de relojes coherentes


- ❑ Cuando en una aplicación debe conmutarse entre dos posibles señales de reloj, el uso de un simple multiplexer no es conveniente, debido al riesgo de generar pulsos de duración T_{ON} o T_{OFF} inaceptables
- ❑ Una solución robusta requiere que la señal de control de la conmutación **select** se active en el momento indicado
- ❑ Si los relojes son coherentes (tienen relacional racional entre ellos) el circuito mostrado garantiza que la conmutación se inicie al comenzar el tiempo T_{OFF} del reloj inicial y que la salida permanezca en cero al menos el tiempo T_{OFF} de la señal final
- ❑ Esto presume que **select** respeta los tiempos t_s y t_h respecto a los relojes

Ref: techniques to make clock switching glitch free.
 Rafey Mahmud, EEdesign, 2003



Diseñar el circuito en VHDL y simularlo

Conmutación de relojes no coherentes

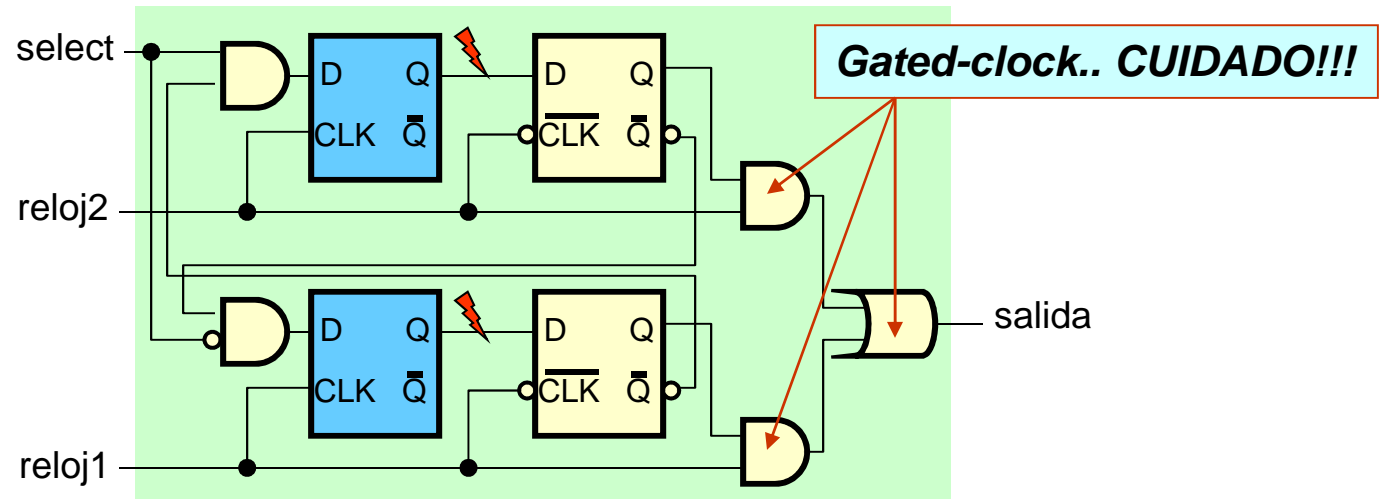

- ❑ Cuando en una aplicación debe conmutarse entre dos posibles señales de reloj no coherentes, es imposible garantizar que la señal select no viole los tiempos t_s y t_h
- ❑ Una solución robusta requiere que la conmutación se sincronice
- ❑ Por eso es necesario agregar dos flipflops donde $t_{com} + t_s$ sea menor que el tiempo T_{ON} de cualquiera de los relojes

Ref: *techniques to make clock switching glitch free.*
 Rafey Mahmud, EEdesign, 2003

Diseñar el circuito en VHDL y simularlo